Sciences Physiques : Interrogation n° 4

Exercice 1 Définitions

1. Quelle est l'unité de la tension électrique?	?
2. Quel appareil utilise-t-on pour mesurer la	
3. Comment brancher cet appareil dans le ci	rcuit?
Exercice 2 Conversions	
Convertir les intensités suivantes :	
$1. \ 1000 \ mV = V$	7. $50 \text{ mV} = \dots \text{ V}$
$2. \ 1000 \ V = \ mV$	$8. \ 0{,}250 \mathrm{mV} = \mathrm{V}$
$3. \ 2.5 \ V = \ mV$	9. 1,642 V = mV
$4. \ 50 \ V = \ mV$	$10. \ 0.075 \ V = \ mV$
$5. \ \ 2,5 \ \mathrm{mV} = \ \ \mathrm{V}$	11. $25002 \text{ mV} = \dots \text{mV}$

6. $32\,003 \text{ mV} = \dots V$ 12. $25{,}642 \text{ mV} = \dots V$

Exercice 3 Faire un schéma

	Faire le schéma d'un circuit électrique comprenant une pile, un interrupteur et deux lampe en dérivation.
2.	Reprendre le même circuit en ajoutant un voltmètre pour mesurer la tension aux borne d'une des lampes. Préciser les bornes du voltmètre.
2.	
2.	
2.	