


TP 5^e: Circuits électriques simples

12 mars 2019

Partie 1 Un circuit simple

En utilisant les plaques fournies, réaliser un circuit simple avec une pile et une lampe.

 
1. Tracer le schéma normalisé du circuit :



Partie 2 2 lampes en série


Modifier le circuit précédent pour ajouter en série une seconde lampe et un interrupteur :

 1. Tracer le schéma normalisé du nouveau circuit :



Partie 3 Un autre type de montage

Réaliser le montage suivant :

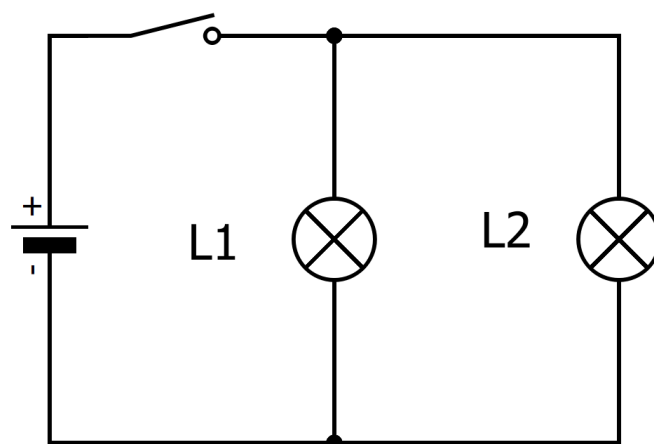

1. comment s'appelle ce type de montage ?

.....

.....

.....